



АВТОМАТИЧЕСКОЕ СМЕЩЕНИЕ В СМЕСИТЕЛЕ


Смеситель на встречно-параллельных диодах* позволяет реализовать высокую чувствительность и помехоустойчивость приемников промежуточного преобразования, малый уровень напряжения гетеродина на антennном входе. Однако у такого смесителя есть недостаток — он требует точного подбора напряжения гетеродина. Дело в том, что для получения максимального коэффициента передачи смесительные диоды должны открываться только на пиках гетеродинового напряжения $U_{\text{отс}}$ (рис. 1), причем скважность τ импульса тока i_d через диоды должна составлять примерно 0,5. Если в смесителе используются кремниевые диоды с напряжением отсечки $U_{\text{отс}}$, равным 0,5 В, то амплитуда гетеродинного напряжения должна быть 0,6...0,75 В. При меньших его значениях диоды будут практически закрыты, а при больших почти все время оказываются открытыми. В обоих случаях коэффициент передачи смесителя уменьшается.

Устранить указанный выше недостаток можно введением в смеситель цепи автоматического смещения, которая при изменении напряжения гетеродина будет соответственно изменять и напряжение отсечки диодов, поддерживая тем самым постоянной скважность импульсов тока через диоды. Модифицированная схема смесителя показана на рис. 2. Для повышения симметричности смесителя в него добавлены еще два включенных встречно-параллельно диода V_3 , V_4 , а цепь автоматического смещения $RIC1$ включена в диагональ образованного моста. Постоянная времени цепочки $RIC1$ должна быть больше периода наизнанку воспроизведенной звуковой частоты, иначе напряжение смещения будет «промодулировано» выходным сигналом.

Импульсы тока во время положительного полупериода напряжения гетеродина проходят через диоды V_1 и V_4 , а во время отрицательного — через V_2 и V_3 . В обоих случаях эти импульсы вызывают на элементах $R1$, $C1$ напряжение смещения пропорциональное амплитуде сигнала гетеродина.

В. ПОЛЯКОВ [РАЗААЕ]

Описанный смеситель можно несколько усовершенствовать (рис. 3), подключив источник сигнала и нагрузку к средней точке катушки свя-

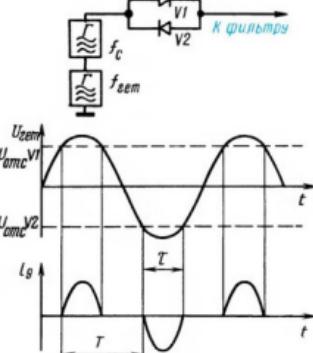

Page 1


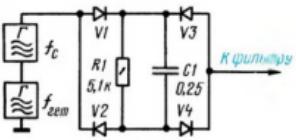


PLATE 2

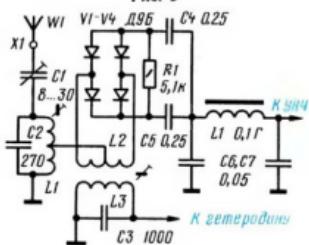

зи (1.2) и средней точке цепи автоматического смещения соответствующие. При этом сильно ослабляется связь между цепями гетеродина и сигнала, так как они оказываются включенными в разные диагонали сбалансированного моста.

Входной сигнал с отвода катушки контура $L1C2$, настроенного на частоту сигнала, подается на среднюю точку катушки связи $L2$. Катушка $L3$ может быть контурной катушкой гетеродина настроенного на частоту, равную половине частоты сигнала. Если же в гетеродине есть буферный каскад, катушки $L1$ и $L2$ могут служить обмотками высокочастотного трансформатора, намотанного на ферритовом кольце. Для напряжения гетеродина диоды смесителя $V1 - V4$ образуют мостовой выпрямитель, а напряжение смещения выделяется на цепочке $R1C4C5$. Низкочастотный сигнал снимается с точки соединения конденсаторов $R4$ и $C3$ и поступает на фильтр НЧ $L4C6C7$ с частотой средней за 3 кГц и далее на усилитель НЧ $T1$. Так как на выходе смесителя нет постоянной составляющей напряжения, то разделительный конденсатор на входе низкочастотного усилителя не нужен.

Обе схемы смесителя (рис. 2 и 3) были опробованы в приемнике прямого преобразования на диапазон $80 \text{--} 90 \text{ МГц}$. Оказалось, что как кремниевые, так и германиевые диоды пригодны для смесителя с автоматическими смесятелями и дают примерно одинаковые результаты. Можно использовать диоды (перечисление идет от худших к лучшим) D18, D20, D101—D105, D219, L223, D2, D3, D311, KД503, КД523, КД514.

Измерения параметров смесителя показали, что коэффициент передачи его остался прежним (чувствительность приемника — 1,5 мкВ — не изменилась). Чувствительность приемника оставалась почти такой же и при изменении амплитуды напряжения гетеродина от 1 до 4...5 В (его контролировали между крайними выводами катушки L_2). Ослабление сигнала гетеродина частотой 1,75 МГц на выходе катушки $L1$ составляло 54 дБ. Дополнительное подавление сигнала гетеродина происходит в во входном контуре. Ослабление мешающих АМ сигналов превышало 80 дБ: АМ сигнала амплитудой 0,1 В при глубине модуляции 30% и расстройке ± 50 кГц давал на выходе приемника такое же напряжение, как и полезный сигнал амплитудой 7 мкВ.

В. Поляков Смеситель приемника прямого преобразования. — «Радио», 1976, № 12, с. 18—19.

— В. Попиков. Праечник прямого преодолення — Рівне, 1977, № 11, с. 52, 5.