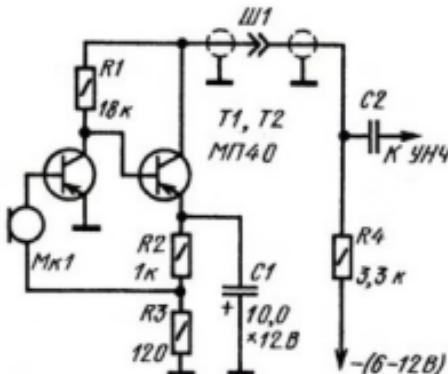


# МИКРОФОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

**P**омещение микрофонного усилителя в непосредственной близости от микрофона резко ослабляет требования к экранировке соединительных проводов и улучшает отношение сигнал/фон. Однако при этом возникает новая проблема, связанная с питанием микрофонного усилителя: встроенная батарея требует частой замены, а использовать дополнительный провод питания не всегда удобно.

На рисунке приведена схема двухкаскадного микрофонного усилителя питание которого осуществляется по сигнальному проводу. В основной усилитель при этом нужно добавить лишь один резистор  $R_4$ , служащий нагрузкой микрофонного усилителя, и разделительный конденсатор  $C_2$ .

Смещение на базе транзистора  $T_1$  и температурную стабилизацию всего усилителя обеспечивает делитель  $R_2R_3$  в цепи эмиттера транзистора  $T_2$ . Второй каскад усилителя охвачен отрицательной обратной связью через резистор  $R_1$ , являющийся одновременно нагрузкой первого каскада. Обратная связь снижает нелинейные искажения до пренебре-



жимо малои величины и уменьшает выходное сопротивление усилителя до стандартного значения 600 Ом.

Амплитудно-частотная характеристика усилителя в области низких звуковых частот определяется емкостями конденсаторов  $C_1$  и  $C_2$ . Емкость конденсатора  $C_2$  рассчитывается по формуле:

$$C_2 = \frac{160}{f_n R_{\text{вх}}}, \text{ мкФ},$$

где  $f_n$  — низшая рабочая частота усилителя, Гц;  $R_{\text{вх}}$  — входное сопротивление основного усилителя, кОм. При емкости конденсатора  $C_1$ , ука-

занной на схеме, низшая рабочая частота равна 16 Гц.

Коэффициент усиления микрофонного усилителя получается порядка 150—250 и зависит от значений коэффициента  $B_{\text{ст}}$  примененных транзисторов и от напряжения питания. Усилитель хорошо работает с низкоомными динамическими микрофонами, имеющими сопротивление постоянному току 100—600 Ом. В нем можно использовать любые низкочастотные транзисторы.

Налаживание микрофонного усилителя сводится к проверке коллекторного напряжения транзистора  $T_2$ , оно должно быть равно половине напряжения питания. Если необходимо, в небольших пределах подбирают сопротивление резистора  $R_3$ , определяющего ток второго каскада усилителя.

При использовании усилителя для телефонной связи или речевого портала емкость конденсатора  $C_1$  целесообразно уменьшить до 0,5—1 мкФ, что вызовет завал низших звуковых частот соответственно до 320 и 160 Гц.

В. ПОЛЯКОВ

г. Москва